



آزمایش هفتم: UART

UART

پروتوکل یوآرت برای این آزمایش را به صورت روبرو در نظر گرفتیم. ابتدا باید داده ای را که می‌خواهیم ارسال کنیم را روی `data_in` قرار دهیم، سپس `in_ready` را برابر یک قرار دهیم تا `sender` از حالت `IDLE` خارج شده و ارسال را شروع کند. همانطور که در صورت آزمایش آمده بیت `START_BIT` سپس یک بیت `PARITY` سپس ۷ بیت داده و در نهایت هم یک بیت `STOP` ارسال می‌شود. در یوآرت مقیاسی برای هماهنگی دو ماژول فرستنده و گیرنده بنام `buad rate` که نشان می‌دهد در هر ثانیه چند بیت ارسال می‌شود. ما از پارامتری بنام `CLKS_PER_BIT` استفاده کردیم که نشان می‌دهد جابجایی یک بیت چند کلاک طول می‌کشد و این عدد از تقسیم سرعت کلاک پردازنده بر `buad rate` بدست می‌آید. ما برای سهولت کار در سیمولیشن `CLKS_PER_BIT` را برابر ۲ در نظر گرفتیم و در کوارتوس برابر ۴۳۴ (با فرض `buad rate = 115200` و `clk rate = 50MHz`). (لینک روبرو نیز درفهم پروتوکل یوآرت مفید بود <https://www.circuitbasics.com/basics-uart-communication/>)

کارکرد ماژول فرستنده همانند توضحات آمده در صورت آزمایش است و هر دو کلاک (`CLK_PER_BIT`) کار می‌کند. در بخش گیرنده، گیرنده در ابتدا در حالت `IDLE` است و پس از مشاهده این که بیت `RX` صفر شد وارد حالت `START_BIT` می‌شود و به مدت `CLK_PER_BIT-1` بار (یک کلاک کمتر از حالت معمول) چک می‌کند که آیا بیت شروع همچنان صفر است یا خیر. در صورتی که در این بین خطایی رخ دهد گیرنده دوباره به حالت `IDLE` بازمی‌گردد. سپس در حالت های بیت زوجیت و دریافت داده بعد از گذشتن دو کلاک داده مربوطه را می‌گیرد. در نهایت هم در حالت `STOP` دو کلاک صبر می‌کند و `out_valid` را به مدت یک کلاک برابر یک می‌کند (به معنای اینکه دریافت داده تمام شد) و به حالت `IDLE` می‌رود و منتظر می‌ماند تا دوباره `RX` از ولتاژ یک به صفر بیاید. توجه کنید که در حالت پایانی فرستنده `TX` باید برابر یک باشد که به معنی پایان کار آن باشد تا هر وقت خواست بتواند با صفر کردن آن به ماژول گیرنده بفهماند که ارسال داده شروع شده.

گیرنده داده هایی را که دریافت می‌کند به طور موقتی در رجیستری بنام `current_data` می‌ریزد و هر وقت که کار ارسال به پایان رسید آن را به خروجی ماژول گیرنده انتقال می‌دهد که بیت کم ارزش این خروجی زوجیت و ۷ بیت پرارزش بعدی داده‌ی دریافت شده است.

توجه کنید که برای سنتز ماژول یوآرت چون تستبنج را سنتز نمی‌کنیم، مجبوریم تا پارامتر `CLKS_PER_BIT` را بصورت دستی با از کامنت در آوردن خط ۱۴ ماژول `UART` و حذف پارامتر از تعریف ماژول آن، ماژول قابلیت سنتز پیدا کند.



کد مربوط به uart :

```
module uart #(parameter CLKS_PER_BIT) (data_in , data_out , clk, in_ready, out_valid
);

    input [6:0] data_in;
    input clk;
    input in_ready;

    output [7:0] data_out;
    output out_valid;

    //=====

    //fpga clock is at least about 50MHz
    //baud rate is normaly set at 115200
    // so CLKS_PER_BIT will be 50000000/115200 = 434
    // parameter CLKS_PER_BIT = 434;

    //=====

    wire tx_2_rx;

    //=====

    sender #(.CLKS_PER_BIT(CLKS_PER_BIT)) sender( .clk(clk),
                                                    .data_in(data_in),
                                                    .in_ready(in_ready),
                                                    .tx(tx_2_rx)
                                                    );

    reciver #(.CLKS_PER_BIT(CLKS_PER_BIT)) reciver(.clk(clk),
                                                    .rx(tx_2_rx),
                                                    .data_out(data_out),
                                                    .out_valid(out_valid) //just dete
rmine by stop-bit
                                                    );

endmodule
```

کد مربوط به بخش reciver:

```
`define DATA_LEN 7

module reciver #(parameter CLKS_PER_BIT)(clk, rx, data_out, out_valid);
```



```
input clk;
input rx;

output reg [`DATA_LEN:0] data_out;
output reg out_valid = 0;

//=====

reg [2:0] state = 3'b000, next_state;
reg [`DATA_LEN:0] current_data = 0;
reg par;
reg [3:0] data_index = 0;
reg clk_count = 0;

//=====

parameter IDLE          = 3'b000;
parameter START_BIT     = 3'b001;
parameter PARITY        = 3'b010;
parameter RECIVE_DATA   = 3'b011;
parameter STOP          = 3'b100;

//=====

always @(*)begin
    state <= next_state;
end

reg [10:0] cc = 0;

always@(posedge clk)begin
    cc = cc + 1;
    case (state)
        IDLE: begin
            out_valid = 0;
            data_index = 0;
            clk_count = 0;
            if(rx == 1'b0)begin
                next_state = START_BIT;
            end
            else begin
                next_state = IDLE;
            end
        end
    end

    START_BIT:begin
        if(clk_count < CLKS_PER_BIT-2 )begin
            clk_count = clk_count + 1;
            next_state = START_BIT;
        end
    end
end
```



```
        if(rx == 1'b1)begin
            clk_count =0;
            next_state = IDLE;
        end
    end
    else begin
        clk_count = 0;
        next_state = PARITY;
    end
end

PARITY: begin
    if(clk_count < CLKS_PER_BIT-1)begin
        clk_count = clk_count +1;
        next_state = PARITY;
    end
    else begin
        clk_count = 0;
        next_state = RECIVE_DATA;
        current_data[0] = rx;
    end
end

RECIVE_DATA: begin
    if (clk_count < CLKS_PER_BIT-1)begin
        clk_count = clk_count + 1;
        next_state = RECIVE_DATA;
    end
    else begin
        clk_count = 0;
        current_data[data_index + 1] = rx;
        if(data_index < `DATA_LEN-1) begin
            data_index = data_index + 1;
            next_state = RECIVE_DATA;
        end
        else begin
            data_index = 0;
            next_state = STOP;
        end
    end
end

STOP: begin
    if(clk_count < CLKS_PER_BIT-1) begin
        clk_count = clk_count + 1;
        next_state = STOP;
    end
    else begin
```



```
        clk_count = 0;
        next_state = IDLE;
        out_valid = 1'b1;
        data_out = current_data;
    end
end

    default: begin
        next_state = IDLE;
    end
endcase
end

endmodule
```

کد مربوط به بخش sender:

```
`define DATA_LEN 7

module sender #(parameter CLKS_PER_BIT) (clk, data_in, in_ready, tx);

    input clk;
    input [`DATA_LEN-1:0] data_in;
    input in_ready;

    output tx;

    //=====

    reg tx;
    reg [2:0] state = 3'b000, next_state;
    reg [3:0] data_index = 0;
    reg [7:0] clk_count = 0;
    reg [`DATA_LEN-1:0] current_data = 0;

    wire par;

    //=====

    parameter IDLE          = 3'b000;
    parameter PARITY        = 3'b001;
    parameter START_BIT     = 3'b010;
    parameter TRANSFER_DATA = 3'b011;
    parameter STOP_BIT      = 3'b100;

    //=====
```



```
assign par = current_data[0] ^ current_data[1] ^ current_data[2] ^ current_data[3] ^
              current_data[4] ^ current_data[5] ^ current_data[6];

always @(*)begin
    state <= next_state;
end

reg [10:0] cc = 0;

always @(posedge clk) begin
    next_state = IDLE;
    cc = cc + 1;
    case (state)
        IDLE:begin
            clk_count = 0;
            data_index = 0;
            tx = 1'b1;
            if (in_ready == 1'b1) begin
                current_data = data_in;
                next_state = START_BIT;
            end
            else begin
                next_state = IDLE;
            end
        end
        START_BIT: begin
            tx = 1'b0;
            if(clk_count < CLKS_PER_BIT-1) begin
                clk_count = clk_count + 1;
                next_state = START_BIT;
            end
            else begin
                clk_count = 0;
                next_state = PARITY;
            end
        end
        PARITY: begin
            tx = par;
            if(clk_count < CLKS_PER_BIT-1)begin
                clk_count = clk_count + 1;
                next_state = PARITY;
            end
            else begin
                clk_count = 0;
                next_state = TRANSFER_DATA;
            end
        end
    endcase
end
```



```
end

TRANSFER_DATA:begin
    tx = current_data[data_index];
    if(clk_count < CLKS_PER_BIT-1)begin
        clk_count = clk_count + 1;
        next_state = TRANSFER_DATA;
    end
    else begin
        clk_count = 0;
        if (data_index < `DATA_LEN - 1)begin
            data_index = data_index + 1;
            next_state = TRANSFER_DATA;
        end
        else begin
            data_index = 0;
            next_state = STOP_BIT;
        end
    end
end

STOP_BIT:begin
    tx = 1'b1;
    if(clk_count < CLKS_PER_BIT-1)begin
        clk_count = clk_count + 1;
        next_state = STOP_BIT;
    end
    else begin
        clk_count = 0;
        next_state = IDLE;
    end
end

default: begin
    next_state = IDLE;
end
endcase
end

endmodule
```

کد مربوط به تست پنج:

```
module test_uart();

    parameter clks_per_bit = 2;

    //=====
```



```
reg [6:0] data_in;
reg clk;
reg in_ready;

wire [7:0] data_out;
wire out_valid;

//=====

UART #(.CLKS_PER_BIT(clks_per_bit)) uart (.data_in(data_in),
                                             .data_out(data_out),
                                             .clk(clk),
                                             .in_ready(in_ready),
                                             .out_valid(out_valid)
);

//=====

initial begin
    clk = 0;
    in_ready = 0;
    #12
    in_ready = 1;
    data_in = 7'b1101101;
    #15
    in_ready = 0;
    //////////////////////////////////////
    #220
    in_ready = 1;
    data_in = 7'b0101010;
    #15
    in_ready = 0;
end

always #5 clk = ~clk;

endmodule
```


در تست پنج بالا یکبار داده ۱۱۰۱۱۰ و یکبار داده ۰۱۰۱۰۱۰ را با فاصله ارسال کردیم و در بخش پایانی ویو فرم آن و توضیحات مربوطه آمده است.



اختصاص پین و کامپایل

برای پیاده‌سازی این مدار از دستگاه EP2C35F672C6 از خانواده Cyclone II استفاده خواهد شد. با توجه به راهنمای این دستگاه، پین‌ها را مطابق شکل 1 اختصاص می‌دهیم.

 Top View - Wire Bond
Cyclone II - EP2C35F672C6



in	clk	Input	PIN_P26	6	B6_N0	PIN_P26	3.3-V LV..default)	24mA (default)
in	data_in[6]	Input	PIN_N25	5	B5_N1	PIN_N25	3.3-V LV..default)	24mA (default)
in	data_in[5]	Input	PIN_N26	5	B5_N1	PIN_N26	3.3-V LV..default)	24mA (default)
in	data_in[4]	Input	PIN_P25	6	B6_N0	PIN_P25	3.3-V LV..default)	24mA (default)
in	data_in[3]	Input	PIN_AE14	7	B7_N1	PIN_AE14	3.3-V LV..default)	24mA (default)
in	data_in[2]	Input	PIN_AF14	7	B7_N1	PIN_AF14	3.3-V LV..default)	24mA (default)
in	data_in[1]	Input	PIN_AD13	8	B8_N0	PIN_AD13	3.3-V LV..default)	24mA (default)
in	data_in[0]	Input	PIN_AC13	8	B8_N0	PIN_AC13	3.3-V LV..default)	24mA (default)
out	data_out[7]	Output	PIN_AA14	7	B7_N1	PIN_AA14	3.3-V LV..default)	24mA (default)
out	data_out[6]	Output	PIN_AC21	7	B7_N0	PIN_AC21	3.3-V LV..default)	24mA (default)
out	data_out[5]	Output	PIN_AD21	7	B7_N0	PIN_AD21	3.3-V LV..default)	24mA (default)
out	data_out[4]	Output	PIN_AD23	7	B7_N0	PIN_AD23	3.3-V LV..default)	24mA (default)
out	data_out[3]	Output	PIN_AD22	7	B7_N0	PIN_AD22	3.3-V LV..default)	24mA (default)
out	data_out[2]	Output	PIN_AC22	7	B7_N0	PIN_AC22	3.3-V LV..default)	24mA (default)
out	data_out[1]	Output	PIN_AB21	7	B7_N0	PIN_AB21	3.3-V LV..default)	24mA (default)
out	data_out[0]	Output	PIN_AF23	7	B7_N0	PIN_AF23	3.3-V LV..default)	24mA (default)
in	in_ready	Input	PIN_G26	5	B5_N0	PIN_G26	3.3-V LV..default)	24mA (default)
out	out_valid	Output	PIN_AE23	7	B7_N0	PIN_AE23	3.3-V LV..default)	24mA (default)

شکل 1 - نحوه‌ی اختصاص پین‌ها

تنها برای سیگنال in_ready از Push-button استفاده کردیم و مابقی ورودی‌ها به غیر از کلاک را به Switch متصل کردیم و خروجی‌ها را نیز به LED و کلاک را نیز به external clock وصل کردیم.

حال، پروژه را کامپایل می‌کنیم. نتیجه‌ی تحلیل و سنتز پس از کامپایل پروژه در شکل 2 نشان داده شده است.




Flow Summary	
Flow Status	Successful - Sun Jul 19 20:51:10 2020
Quartus II 64-Bit Version	13.0.1 Build 232 06/12/2013 SP 1 S3 Web Edition
Revision Name	uart
Top-level Entity Name	uart
Family	Cyclone II
Device	EP2C35F672C6
Timing Models	Final
Total logic elements	0 / 33,216 (0 %)
Total combinational functions	0 / 33,216 (0 %)
Dedicated logic registers	0 / 33,216 (0 %)
Total registers	0
Total pins	18 / 475 (4 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 483,840 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 70 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

	Task	Time
✓	▼ Compile Design	00:00:19
✓	> Analysis & Synthesis	00:00:03
✓	> Fitter (Place & Route)	00:00:08
✓	> Assembler (Generate programming files)	00:00:05
✓	> TimeQuest Timing Analysis	00:00:03
	> EDA Netlist Writer	
	Program Device (Open Programmer)	

شکل 2 - نتیجه‌ی سنتز ماژول یوآرت

شکل 3، تست عملکرد ماژول پیاده‌سازی شده به کمک Waveform را نشان می‌دهد.

 

شکل 3 - شکل موج حاصل از تست عملکرد ماژول تست پنج ضرب کننده بوت




در شکل بالا سیگنال‌ها را مشاهده می‌کنید. پایین‌ترین سیگنال مربوط به current_data از ماژول reciver است. دومین سیگنال از پایین نیز برابر سیم بین reciver و sender است. ما کمی زودتر داده را قرار می‌دهیم و سیگنال in_ready را یک می‌کنیم. در شکل



گزارش آزمایش ۷ آزمایشگاه طراحی سیستم‌های دیجیتال – صفحه‌ی 11

محمدسپهر پورقناد (97101359) – محمدهادی ستوده (94109335)

   بالا بین دو نشانگر زرد sender در حالت IDLE است. پس از آن مشاهده می‌کنید که دو کلاک برابر ۰ است که به معنای شروع ارسال است. سپس داده‌های مربوطه را به مدت هر دو کلاک ارسال می‌کند که در شکل‌های زیر می‌توانید تغییر `current_data` را پس از پایان هر دو کلاک مشاهده کنید. (برای اینکه بتوان راحت‌تر شکل‌ها را دنبال کرد یکی از نشانگرهای زرد را جلو بردیم و در ابتدای هر دو شکل قرار دادیم.)








گزارش آزمایش ۷ آزمایشگاه طراحی سیستم‌های دیجیتال – صفحه‌ی 12

محمدسپهر پورقناد (97101359) – محمدهادی ستوده (94109335)

همانطور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید دو کلاک پس از اینکه مقدار `current_data` به مقداری که ارسال شده بود تغییر کرد، خروجی یوآرت نیز عوض می‌شود و یک کلاک سیگنال `out_ready` را برابر یک می‌کند. (در واقع نشان می‌دهد حالت `stop` به پایان رسیده است). در شکل‌های زیر نیز ارسال داده‌ی بعدی را مشاهده می‌کنید. چون این داده ۰۱۰۱۰۱۰ است و بیت‌های آن یک در میان عوض می‌شود دیدن تغییرات `current_data` کمی راحت‌تر است.

   



گزارش آزمایش ۷ آزمایشگاه طراحی سیستم‌های دیجیتال – صفحه‌ی 13
محمدسپهر پورقناد (97101359) – محمدهادی ستوده (94109335)

